

மின்னோட்டவியல்

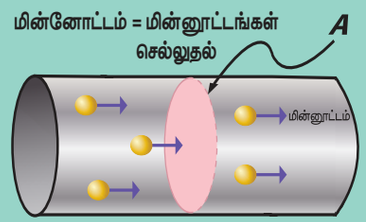கம்பி, கடத்திகள் மற்றும் மின் சாதனங்கள் போன்றவற்றில் மின்னூட்டங்கள் செல்வதை மின்னோட்டம் என்கிறோம்.



மரபு மின்னோட்டம் மற்றும் மின்னோட்டம்

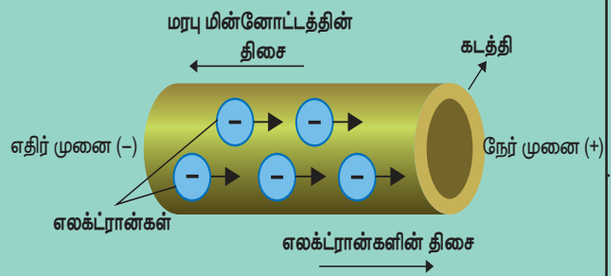

மரபு மின்னோட்டம்

மரபு மின்னோட்டம் நேர் முனையிருந்து ('+'), எதிர் முனைக்கு செல்லுதல் ('–')

மின்னோட்டம்

மின்னோட்டம்(**எலக்ட்ரான்கள்**) எதிர் முனையிருந்து ('–'), நேர் முனைக்கு செல்லுதல் ('+')

மின்னோட்டம் (I) = Q/t


நீரோட்டம் மற்றும் மின்னோட்டம் – ஒப்புமை

ஆற்றில் நீரோட்டம்




நீரின் மூலக்கூறுகள் தாழ்வான மட்டத்தின் புள்ளியை நோக்கி பாய்தல்

கடத்தியில் மின்னோட்டம் பாய்தல்

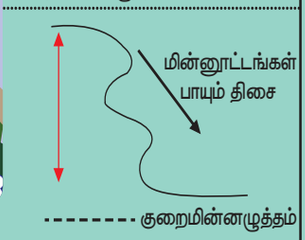


மின்னூட்டங்கள் குறைந்த மின்னழுத்தப் புள்ளியை நோக்கி பாய்தல்

திறந்தச் சுற்று

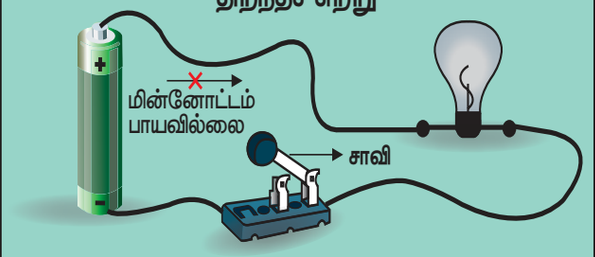


மின்னோட்டம் பாயாத திறந்தச் சுற்று

மூடியச் சுற்று

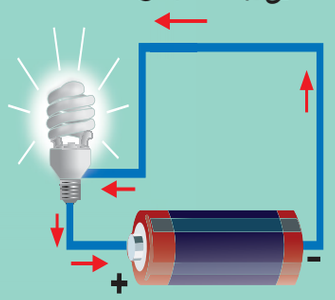


தடையில்லா மின்னோட்டம் பாயும் மூடியச் சுற்று

தொடர் இணைப்பு மின்சுற்று

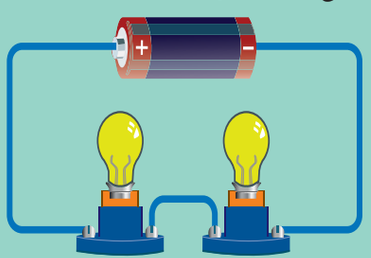

மின்னோட்டம் பாயும் ஒரு மூடப்பட்டப் பாதை கொண்ட மின்சுற்று

பக்க இணைப்பு மின்சுற்று

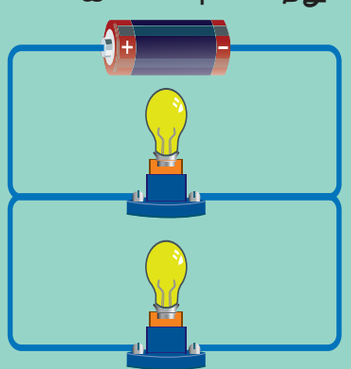

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்னூட்டங்கள் செல்லும் மூடப்பட்டப் பாதைகளைக் கொண்ட மின்சுற்று

VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 28 27/06/2023 15:40:08